

TUGAS 1_MIKROKONTROLLER | SISTEM MINIMUM

1. Apa itu Sistem Minimum ?

Jawab : Sistem Minimum adalah rangkaian sederhana dari sebuah mikrokontroller agar IC mikrokontroller bisa beroperasi dan diprogram.

2. Komponen apa saja yang harus ada pada sistem minimum ?

Jawab :

- Power supply
- Osilator
- ISP (In-System Programmable)
- Rangkaian Reset